# Condicionamento de sinais


Prof. Valner Brusamarello

## Importância

- Os sinais dos sensores/trandutores geralmente possuem baixa intensidade
- Os sinais dos sensores/transdutores geralmente estão imersos em ruídos espúrios.
- Presença de não linearidades muito acentuadas.
- Necessidade de compor o sinal de um sensor com outras variáveis.
- Necessidade de uma saída padronizada, por exemplo em tensão de 0 a 5V ou em corrente de 4 a 20 mA.
- Necessidade de alimentar ou excitar o sensor. Por exemplo o LVDT necessita de uma excitação AC.
- Outros

# Condicionador analógico básico

Exemplo de condicionador

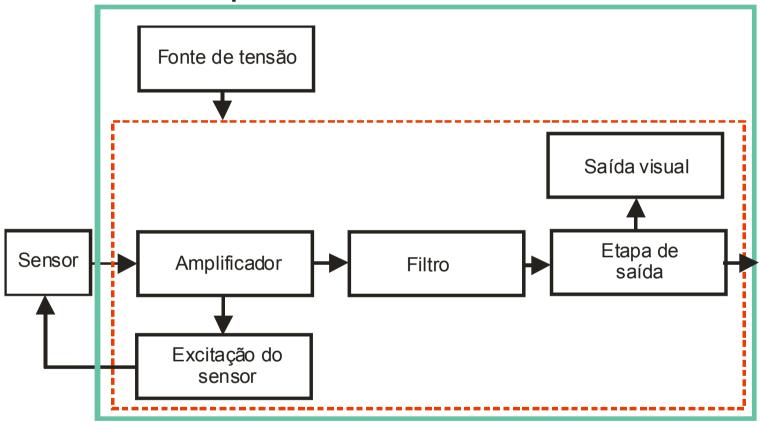

# Condicionadores digitais

- Utilização de microcontroladores
  - Utilizam conversores A/D para aquisição de sinais
- Possibilitam a inclusão de recursos:
  - Dados salvos em memória
  - Filtragem e processamento digital do sinal
  - Comunicação externa padronizadas ex.: UART RS232, ou algum tipo de barramento padronizado.
  - Possibilidades de inclusão de transmissores de dados.

# Amplificador


- O bloco amplificador pode ser visto como um multiplicador por uma constante G, usualmente denominada ganho.
- Amplificadores reais apresentam problemas de offset: desbalanço de tensão em relação a uma referência.
- Além disso precisam ser alimentados com uma fonte de tensão estável e frequentemente deve ser simétrica.
- Os amplificares possuem limitações de entrada (por exemplo, tensão de entrada máxima).
- Os amplificares possuem limitações de saída (por exemplo, potência máxima que o mesmo pode fornecer sem sofrer danos).
- Os amplificadores reais possuem limitações em frequência.
- De maneira geral, os amplificadores são projetados para certas especificações de entrada e saída.


# Amplificadores Operacionais

- O amplificador operacional é um componente eletrônico composto por resistências, transistores, FETs, capacitores, entre outros componentes embutidos num mesmo encapsulamento.
- O OPAMP (como também é conhecido) foi um marco na eletrônica e uma continuidade da era da miniaturização que se iniciou com o transistor.
- Atualmente o amplificador operacional é um dos principais componentes no projeto de condicionadores de sinais e podem ser encontrados com diversas características.
- Existem amplificadores operacionais construídos e otimizados para consumir baixíssima energia, outros são otimizados para responder a sinais em uma ampla gama de freqüência, outros para ter altos ganhos. Dependendo da aplicação o projetista deverá escolher a opção que melhor se adapta ao problema.
- De uma maneira geral, o OPAMP é indicado para situações onde são necessários: ganhos altos, imunidade ao ruído, impedância de entrada alta e impedância de saída baixa, sem distorção e com estabilidade.
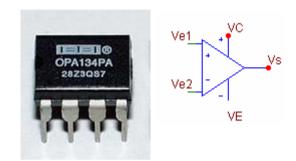
## Amplificadores Operacionais

- Idealmente, o amplificador operacional pode ser representado conforme a Figura.
- Os terminais (+) e (-) correspondem às entradas do amplificador e possuem propriedades de entradas não inversora e inversora.
- O amplificador é alimentado simetricamente através dos pinos e (algumas variedades de amplificadores operacionais não têm a necessidade de serem alimentados com tensão simétrica).
- O ganho diferencial dado por:  $v_s = A_d (v_{e1} v_{e2})$   $A_d \rightarrow \infty$
- Para efeito de análise pode-se considerar o seguinte modelo da Figura para um amplificador operacional real.




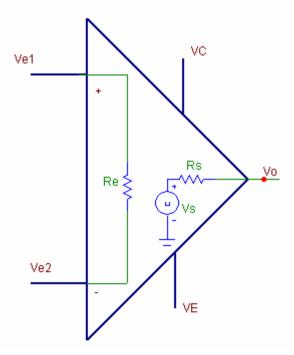


#### Amplificadores operacionais: amplificador inversor
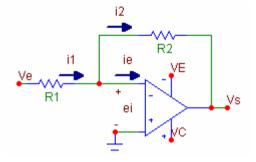
#### e não inversor


- Para que um amplificador operacional seja útil para o tratamento de sinais, é necessário limitar o seu ganho, sem abrir mão de suas características fundamentais.
- Neste sentido, inicialmente é proposta uma configuração inversora, na qual o sinal de entrada é aplicado à entrada inversora do amplificador operacional com realimentação negativa, conforme ilustrado na Figura.
- Da mesma forma a configuração não inversora.
- Em seguida o seguidor de tensão de entrada.
- **.**
- **.**
- É possível construir uma série de configurações com OPAMPs



$$v_s = -\frac{R_2}{R_1} v_e$$

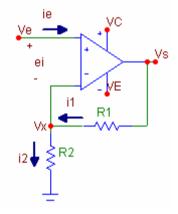
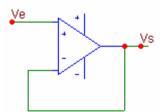
$$v_s = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot v_e$$





#### Filtros

- Principal função (mas não única!)
  - Eliminar faixas de frequência, nas quais predominam sinais espúrios.
  - Rodar simulação labview

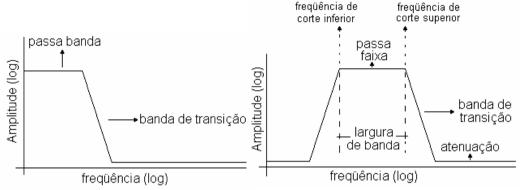
# Filtros Analógicos

- Filtro passa baixa é um passa banda até uma dada freqüência específica denominada de freqüência de corte.
- Filtro passa banda (passa faixa): permite a passagem de uma banda específica de freqüência, atenuando baixas e altas freqüências. A diferença entre a freqüência de corte superior e inferior determina a largura de banda do filtro.
- O Filtro Notch é uma variante do filtro passa faixa em que as freqüências inferiores e superiores a uma determinada freqüência não são atenuadas, enquanto que uma particular freqüência é atenuada ao máximo (pode ser visualizado como uma combinação dos filtros passa baixa e passa alta).
- O Filtro Passa Alta rejeita frequências inferiores a uma específica frequência, ou seja, atenua baixas frequências.



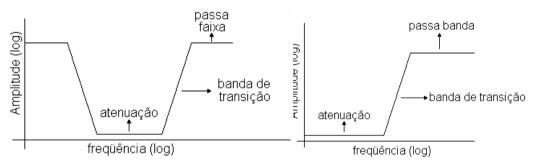



## Filtros Analógicos

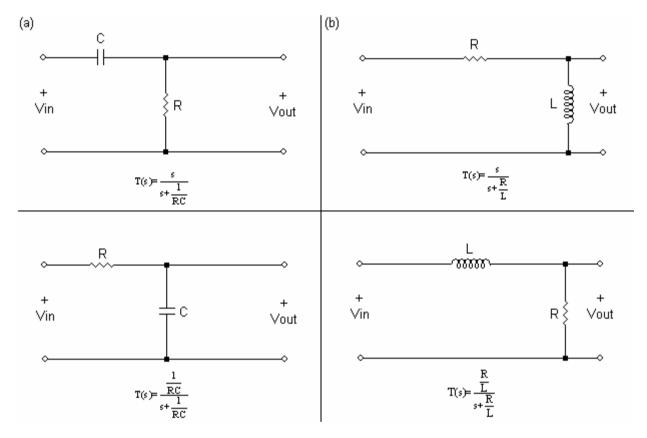


 (a e b) filtros passa alta de primeira ordem e (c e d) filtros passa baixa de primeira ordem.

#### Filtros Ideais

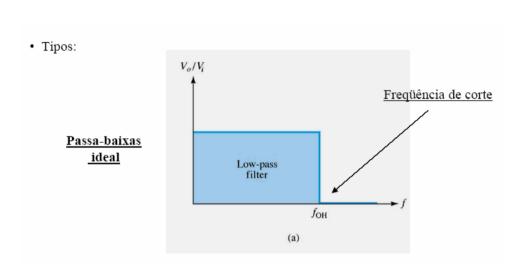

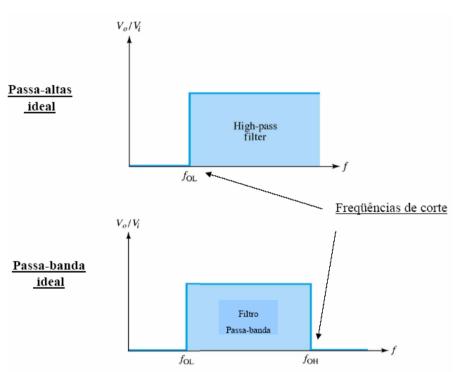


## Filtros Analógicos

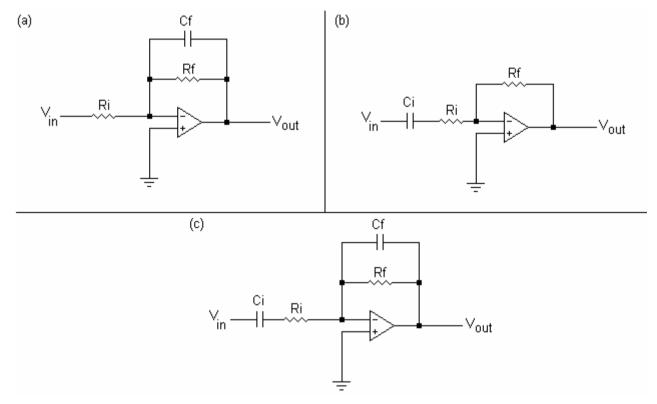

A Figura (a) apresenta um **filtro ativo passa baixa** utilizando um amplificador operacional que apresenta a facilidade de alterar o ganho e uma impedância de entrada muito baixa. Em seqüência, a Figura (b) mostra a configuração de um **filtro ativo passa alta** e a Figura (c) uma **filtro ativo passa faixa**.

# Filtros Analógicos: Passa baixas

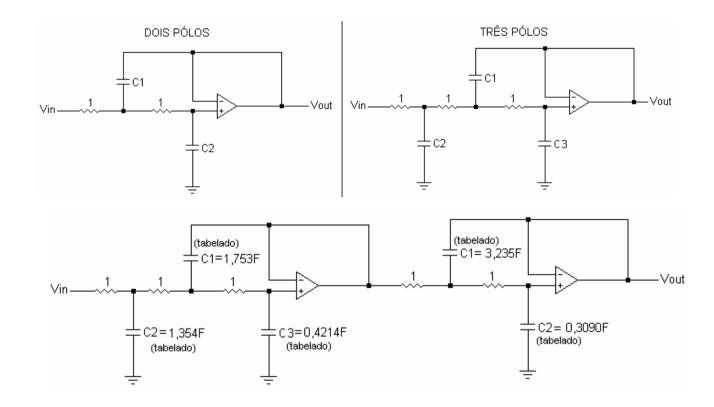


 Poderíamos continuar explorar o assunto filtros analógicos, e depois filtros digitais ... Existem muitas bibliografias específicas sobre esse assunto.

#### Condicionadores de sinais - Conversores


- Conversão tensão-corrente
- Conversão corrente-tensão
- Conversão tensão-frequência
- Conversão freqüência-tensão


#### Condicionadores de sinais


#### Diagrama de blocos

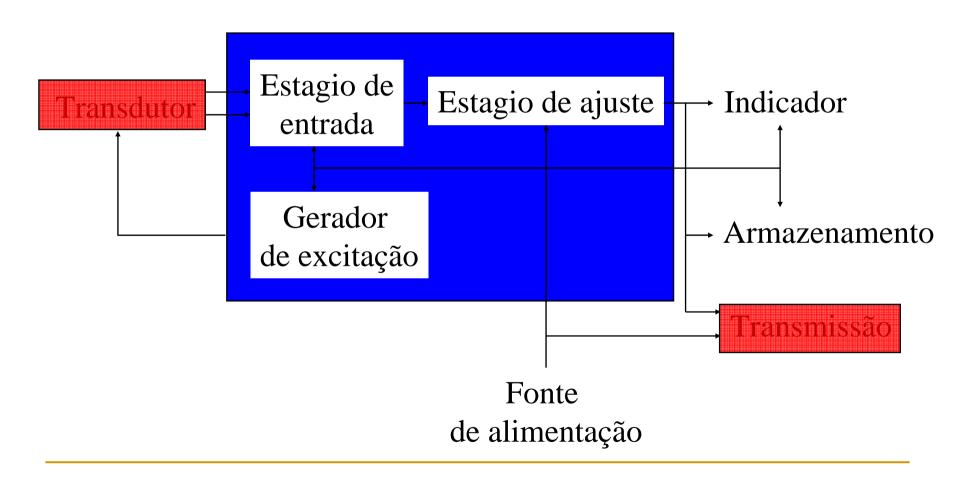


# Por que utilizar conversores?

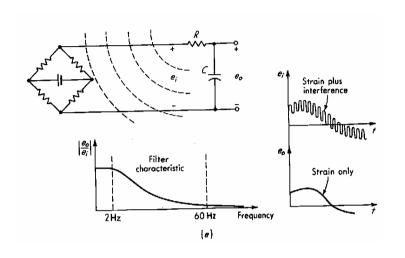

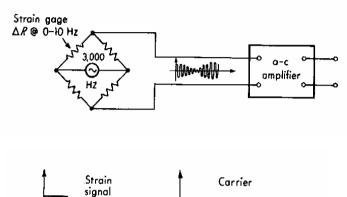

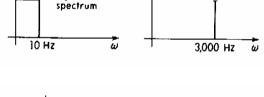

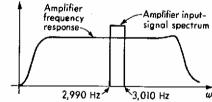

#### Funções básicas dos transmissores

- A principal de um transmissor é transformar o sinal individual do sensor em um sinal padronizado, adequado para transmissão.
- Isto implica na passagem do sinal através de diversas etapas de processamento e conversão:
  - Captar o sinal do termoelemento (PT100, termopar ou sensor-mV)
  - Amplificar o sinal de medição.
  - Linearização/Equalização do sinal de medição
- Como regra, a relação matemática entre variáveis de processo como a temperatura e o sinal do sensor não é linear. Normalmente, é necessária uma relação linear entre a variável de processo e sua representação por um sinal padronizado. Essa linearização ou equalização é realizada nesta etapa da conversão.
  - Conversão do sinal de medição linearizado em um valor de saída padronizado
- Existem diversos requisitos adicionais que devem ser cumpridos para que essa cadeia de conversões funcione, na prática, com confiabilidade e exatidão suficientes. Esses requisitos podem não ser uniformemente definidos para todos os transmissores.

#### Funções básicas dos transmissores

- Existem diversas normas sobre equipamentos elétricos que abordam esse tema.
- Os requisitos são impostos em relação ao efeito das interferências externas, tais como:
  - Temperatura ambiente, geralmente 0 a 70°C no centro de controle e -40 a 85°C no campo;
  - Mudança de pressão atmosférica, pressão de gás ou de água em aplicações submarinas;
  - Umidade ambiente. A condensação ocasional ou contínua pode ocorrer em alguns casos;
  - Ambientes agressivos, tais como sulfuroso ou amoniacal, vapores ácidos e outros agentes corrosivos;
  - Interferência eletromagnética de todos os tipos.

#### Condicionadores de sinais

#### Transmissão em corrente

- Vantagens da transmissão em corrente
  - Imunidade a ruído
  - Imunidade a queda de tensão na linha
  - Imunidade a termopares parasitas
  - Imunidade a tensão e resistência de contato
  - Diferenciar sinal "zero" de circuito aberto
- Desvantagens da transmissão em corrente
  - Circuito mais complexo (conversão tensãocorrente e corrente-tensão)

# Ex.: Transmissor Analógico de Temperatura

- Um transmissor analógico de temperatura converte o sinal de entrada proveniente de RTDs e termopares em um sinal analógico (ex. 4...20 mA) linear e proporcional a temperatura sem utilizar para isso, processadores e conversores digitais.
- As variáveis de saída de um termoelemento como resistência ou tensão são captadas, linearizadas e compensadas e sempre existem diretamente na forma analógica não sendo representadas internamente por estados lógicos ou digitalizados para o processamento posterior.
- Suas principais vantagens são:
  - Baixo custo de produção quando não se necessita de grande exatidão;
  - poucos componentes são usados no circuito;
- "Leve resposta" à interferência, ou seja, o surgimento de erro é geralmente proporcional à interferência;
- Uso de tecnologia consolidada: as características dos componentes são bem conhecidas, como desvios e falhas;
- O baixo consumo de energia diminui custos e reduz o envelhecimento dos componentes;



#### Ex.:Transmissor Digital de Temperatura

- Um transmissor digital de temperatura é aquele que converte o sinal de entrada proveniente de RTDs, termopares ou sensores-mV com circuitos eletrônicos internos como processadores e conversores digitais A/D e D/A.
- Os dados da medição são representados por estados lógicos e números. A etapa posterior de processamento é realizada principalmente no microprocessador tendo como base informações matemáticas não mais na forma analógica. Na etapa final, o valor é convertido em um sinal de saída analógico, por exemplo 4 a 20 mA de corrente.
- Os transmissores digitais possuem uma interface digital de comunicação, que é usada para o ajuste interno e a parametrização do transmissor.




#### Ex.:Transmissor Digital de Temperatura


- Um transmissor digital pode ser montado em cabeçote ou trilho; a saída é 4 a 20 mA, a dois fios e a entrada configurada por software, bem como a faixa de medição.
- As vantagens dos transmissores digitais são listadas a seguir:
- Flexibilidade na adaptação a condições específicas da medição tais como faixa, tipo de sensor etc;
- Boas possibilidades de se fazerem correções internas quando existirem interferências externas: devido à temperatura ambiente, EMC ou outros efeitos físicos podem ser compensados por correções matemáticas e funções de filtragem;
- É possível um alto nível de autocontrole via processador através de funções de verificação integradas;
- Dados adicionais (como manutenção e diagnóstico) podem ser verificados internamente via software;
- É possível a fácil linearização e processamento de curvas características complexas;
- É possível a interligação diferentes sensores (ex: medições internas e externas)
- Depois da conversão o sinal é à prova de erro e inteferência.


#### Transmissão de sinais





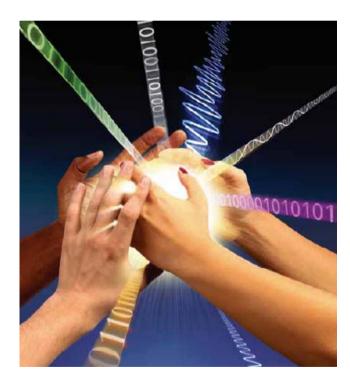


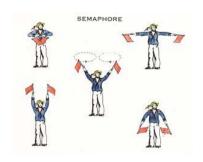

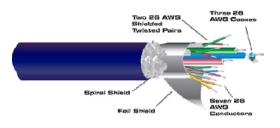




#### Transmissão de sinais

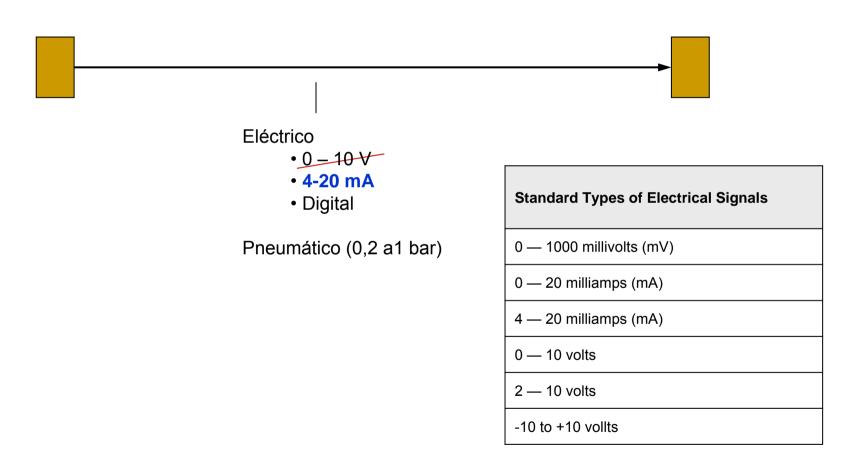

#### 4-20 mA Analógico


#### Princípio de funcionamento

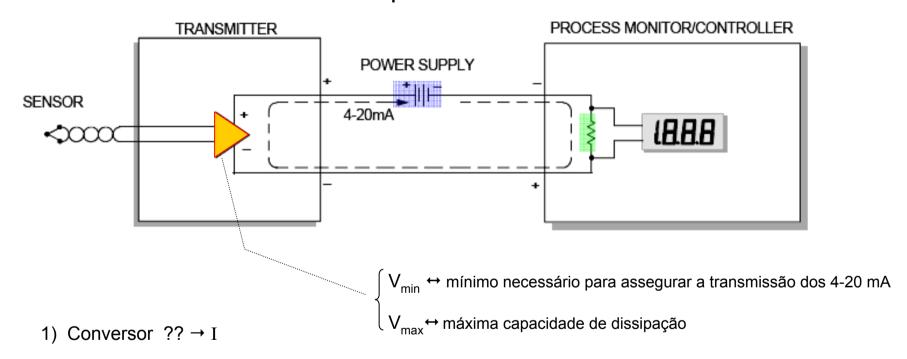


- 2) Conversor  $I \rightarrow V$
- 3) Alimentação

#### 4-20 mA Analógico

Dimensionamento da fonte de alimentação

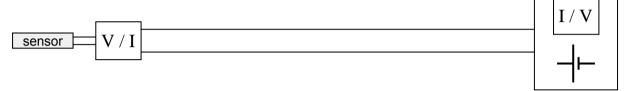

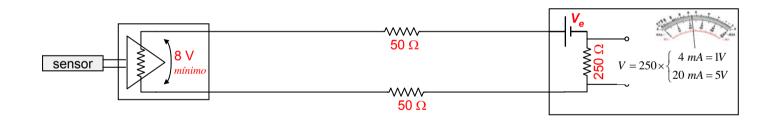

$$V_e = \Sigma(R_x I)$$


$$V_e = 250 \times 20.10^{-3} + 50 \times 20.10^{-3} + 8 + 50 \times 20.10^{-3}$$


$$V_e \ge 5 + 1 + 8 + 1 \ge 15 \ V$$

# Vantagens 4-20 mA Analógico Vin Vin Vin Vin R V

- Alimentação (V) e sinal (I) podem utilizar os mesmos 2 fios
- Não necessária alimentação precisa e estável
   sinal de tensão (I<sub>sinal</sub> x R<sub>caroa</sub>) é independente das variações de tensão e da resistência da linha
- Insensibilidade às quedas de tensão (RxI) ⇒ grandes distâncias
- Imunidade ao ruído (
- Potência (para o sinal) pode ser fornecida remotamente (localização da fonte de alimentação)
- Ligação possível de várias cargas em série


#### **Digital**

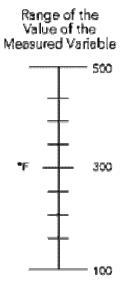

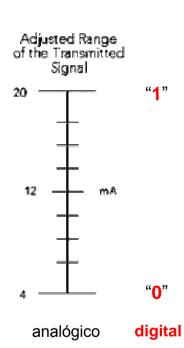
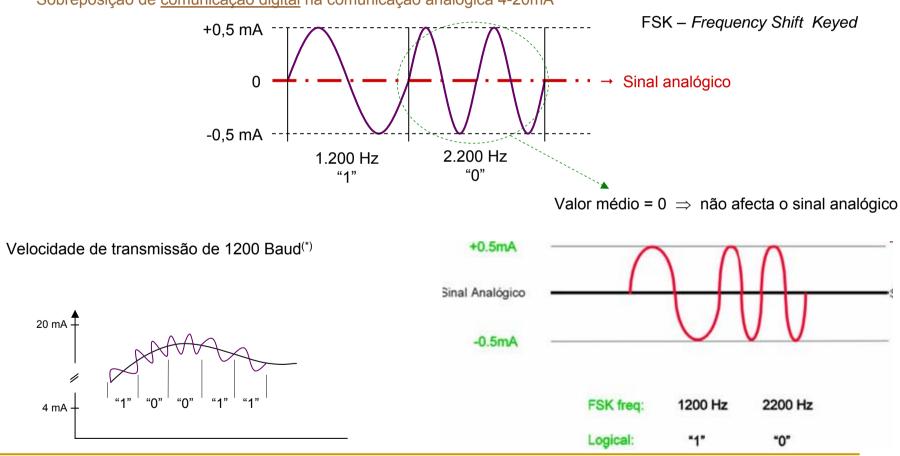
#### **HART** (Highway Addressable Remote Transducer)


Sobreposição de <u>comunicação digital</u> na comunicação analógica 4-20mA



<sup>(\*)</sup> number of distinct symbol changes (signalling events) made to the transmission medium per second. É diferente de bps (bits por segundo)


- O Protocolo HART® possibilita a comunicação digital bidirecional em instrumentos de campo inteligentes sem interferir no sinal analógico de 4-20mA.
- Tanto o sinal analógico 4-20mA como o sinal digital de comunicação HART®, podem ser transmitidos simultaneamente na mesma fiação.
- A variável primária e a informação do sinal de controle podem ser transmitidos pelo 4- 20mA, se desejado, enquanto que as medições adicionais, parâmetros de processo, configuração do instrumento, calibração e as informações de diagnóstico são disponibilizadas na mesma fiação e ao mesmo tempo.
- Ao contrário das demais tecnologias de comunicação digitais "abertas" para instrumentação de processos, o HART® é compatível com os sistemas existentes.

- O Protocolo HART® usa o padrão Bell 202, de chaveamento por deslocamentos de frequência (FSK) para sobrepor os sinais de comunicação digital ao de 4-20mA.
- Por ser o sinal digital FSK simétrico em relação ao zero, não existe nível DC associado ao sinal e portanto ele não interfere no sinal de 4-20mA.
- A lógica "1" é representada por uma frequência de 1200Hz e a lógica "0" é representada por uma frequência de 2200Hz.
- O sinal HART® FSK possibilita a comunicação digital em duas vias, o que torna possível a transmissão e recepção de informações adicionais, além da normal que é a variável de processo em instrumentos de campo inteligentes.
- O protocolo HART® se propaga há uma taxa de 1200 bits por segundo, sem interromper o sinal 4-20mA e permite uma aplicação tipo "mestre" possibilitando duas ou mais atualizações por segundo vindas de um único instrumento de campo.

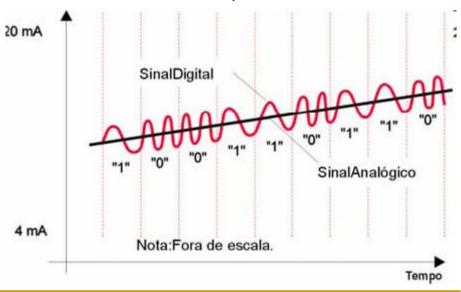

- O HART® é um protocolo do tipo mestre/escravo, o que significa que um instrumento de campo (escravo) somente "responde" quando "perguntado" por um mestre.
- Dois mestres (primário e secundário) podem se comunicar com um instrumento escravo em uma rede HART®. Os mestres secundários, como os terminais portáteis de configuração, podem ser conectados normalmente em qualquer ponto da rede e se comunicar com os instrumentos de campo sem provocar distúrbios na comunicação com o mestre primário.
- O mestre primário é tipicamente um SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuído), um CLP (Controlador Lógico Programável), um controle central baseado em computador ou um sistema de monitoração.

#### Instalação típica com dois mestres

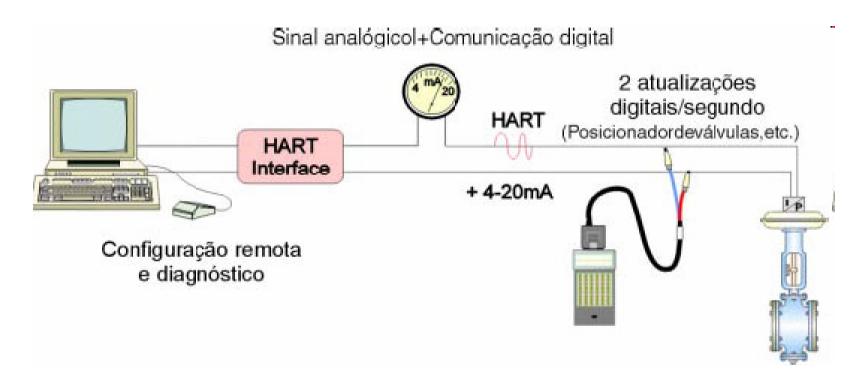


 Dois equipamentos Mestres acessando informação de um mesmo equipamento de campo (escravo).


# Alguns equipamentos HART incluem controlador PID em seus algoritmos


- Nessas aplicações é usada a capacidade inerente ao Protocolo HART® de transmitir tanto sinais 4-20mA analógicos como sinais digitais de comunicação simultaneamente pela mesma fiação.
- O transmissor tem um algorítimo interno de controle PID.
- O instrumento é configurado de modo que o loop de corrente 4-20mA seja proporcional à saída de controle PID, executado no instrumento (e não à variável medida, como por exemplo, a pressão, como na maioria das aplicações de instrumentos de campo).
- Uma vez que o loop de corrente é controlado pela saída de controle do PID, este é utilizado para alimentar diretamente o posicionador da válvula de controle.
- A malha de controle é executada inteiramente no campo, entre o transmissor (com PID) e a válvula. A ação de controle é contínua como no sistema tradicional; o sinal analógico de 4-20mA comanda a válvula.
- Através da comunicação digital o operador pode mudar o set-point da malha de controle e ler a variável primária ou a saída para o posicionador da válvula.
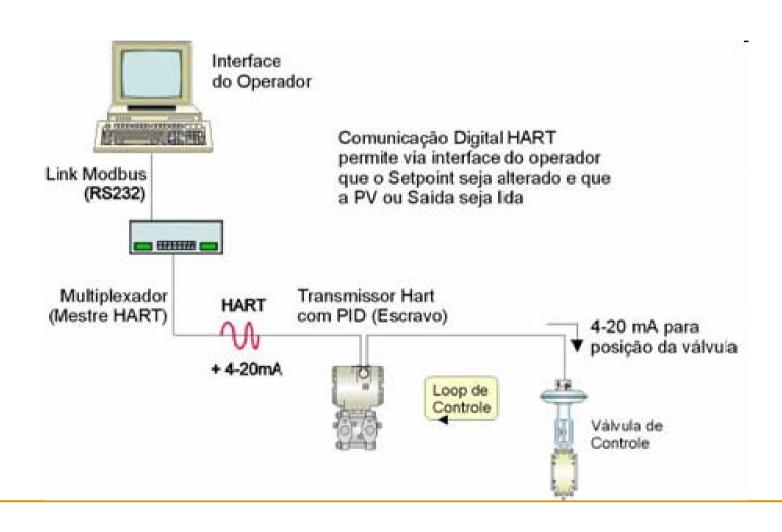
### Controlador PID – válvula proporcional




## Transmissão de sinais por corrente

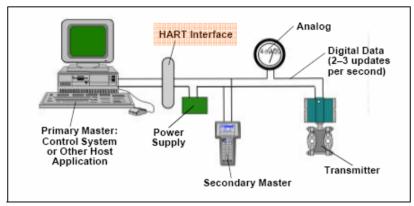

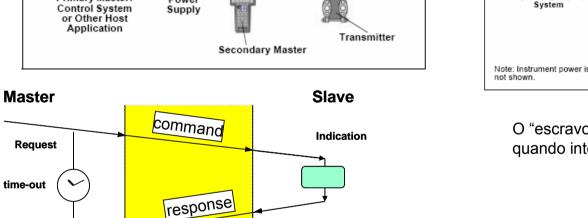

Response

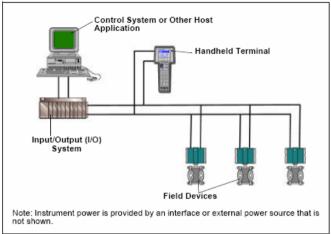


O "escravo" só responde, quando interrogado pelo "mestre"

#### Hart frame format (character-oriented):

Confirmation

preamble	start	address	command	bytecount	[status]	data	data	checksum
520 (xFF)	1	15	1	1 <sub>(s</sub>	[2] lave respon	0 nse) (recomr	.25 mended)	1

## Transmissão de sinais por corrente

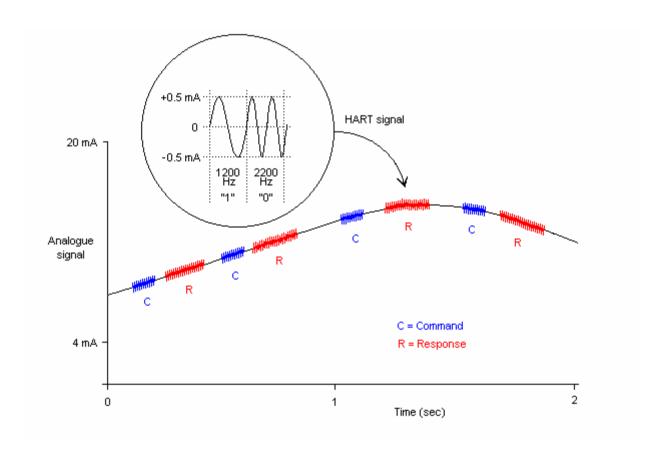

(+ info): http://www.thehartbook.com/default.htm

Analógico


**Digital** 
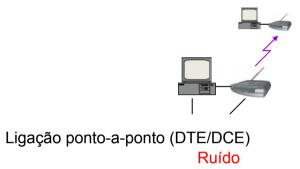
#### **Interfaces**

- Série:


RS-232 – sinais são referidos a uma terra Ruído!





RS-422 – sinais são diferenciais (2 linhas p/ transmissão + 2 p/ recepção)

Ligação ponto-a-ponto

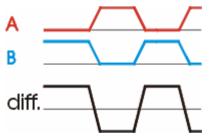


RS-485 – melhoramento do RS-422

Ligação multiponto





**RS-232** (hoje: EIA232F)

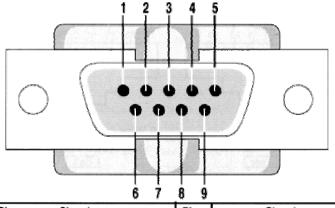Single-ended [terra (referência) comum] Representação da informação por tensão





Pin	Signal	Pin	Signal
1	Data Carrier Detect	6	Data Set Ready
2	Received Data	7	Request to Send
3	Transmitted Data	8	Clear to Send
4	Data Terminal Ready	9	Ring Indicator
5	Signal Ground		

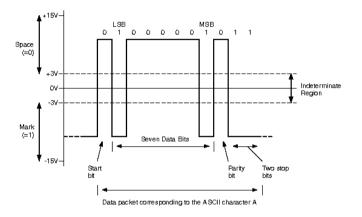

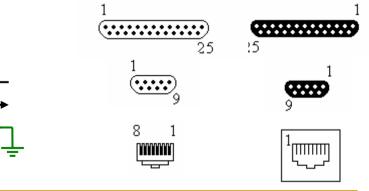

#### RS-422/485

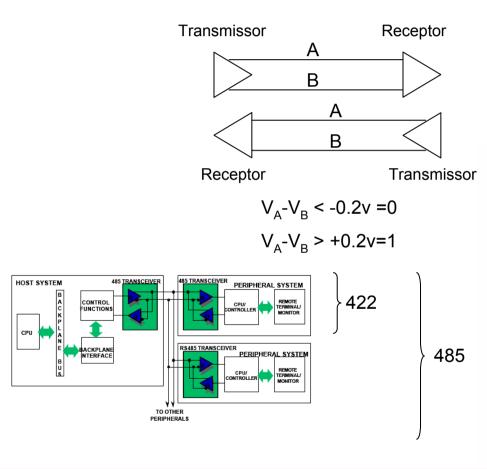

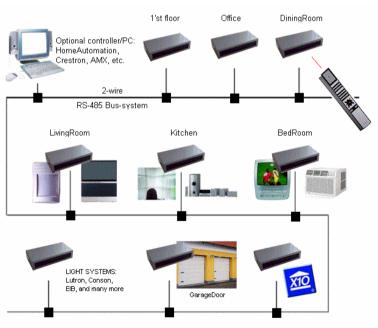


	R\$232	R\$423	R\$422	RS485
Differential	no	no	yes	yes
Max number of drivers Max number of receivers	1 1	1 10	1 10	32 32
Modes of operation	half duplex full duplex	half duplex	half duplex	half duplex
Network topology	point-to-point	multidrop	multidrop	multipoint
Max distance (acc. standard)	15 m	1200 m	1200 m	1200 m
Max speed at 12 m Max speed at 1200 m	20 kbs (1 kbs)	100 kbs 1 kbs	10 Mbs 100 kbs	35 Mbs 100 kbs
Max slew rate	30 V/µs	adjustable	n/a	n/a
Receiver input resistance	37 kΩ	≧ 4 kΩ	≧ 4 kΩ	≧ 12 kΩ
Driver load impedance	37 kΩ	≧ 450 Ω	100 Ω	54 Ω
Receiver input sensitivity	±3 V	±200 mV	±200 mV	±200 mV
Receiver input range	±15 V	±12 V	±10 V	-712 V
Max driver output voltage	±25 V	±6 V	±6 V	-712 V
Min driver output voltage (with load)	±5 V	±3.6 V	±2.0 V	±1.5 V


**USB** (Universal Serial Bus)




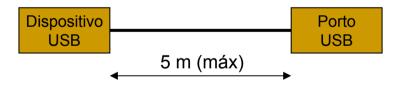- maior velocidade de transmissão (1)
- facilidade de instalação ("plug&play")
- possibilidade de mútiplos dispositivos em cada porto
- capacidade de fornecer potência para alimentação de dispositivos


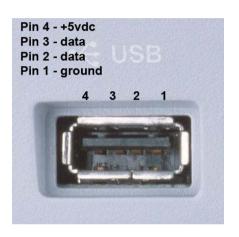
```
USB 1 - 1,5 / 12 Mbits/s
USB 2 - 1,5 / 12 / 480 Mbits/s
USB 3 - 10 x mais rápida
```



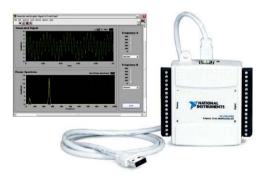


Tipo	Imagem da porta	Imagem do conector
Tipo A	4.5mm x 12.0mm	
Тіро В	7.3mm x 8.5mm	
Mini-A	3.0mm x 6.8mm	
Mini-B	3.0mm x 6.8mm	

#### **Interfaces**


- Paralelo:

**IEEE-488** – (GPIB<sup>1</sup>)

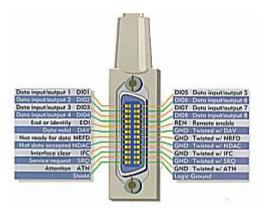
Simplifica a ligação de instrumentos programáveis
Permite ligar instrumentos de fabricantes diferentes a um cabo standard




(≠ porta paralelo/impressora)

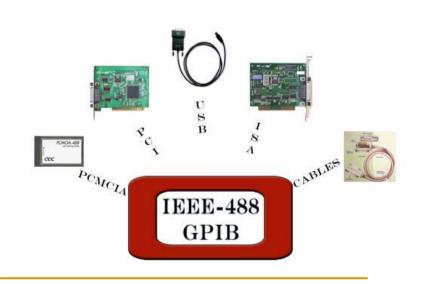

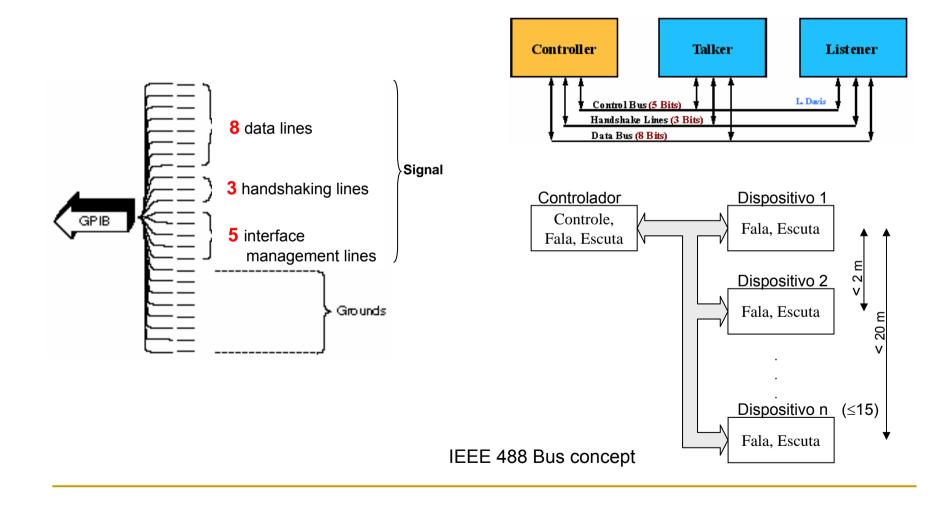
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> General Purpose Intrumentation Bus



	INTERNAL	RS232	RS485	GPIB	ETHERNET	USB
Max Distance	0 m	50 m	1000 m	2 m	185 m per cable segment	5 m per cable segment
Max Speed samples/sec	250 000	700	700	1 MHz	36 000	80
Number of Devices	depends on no. of slots	1 per cable	31 per cable	14 per cable	29 per cable segment	8
Computer Adaptor	No	No	Yes	Yes	Yes	No
Microlink Hardware	500 Series	1500 & 3000 Series	1500 & 3000 Series	3000 & 4000 Series	600 & 3000 Series	700 Series

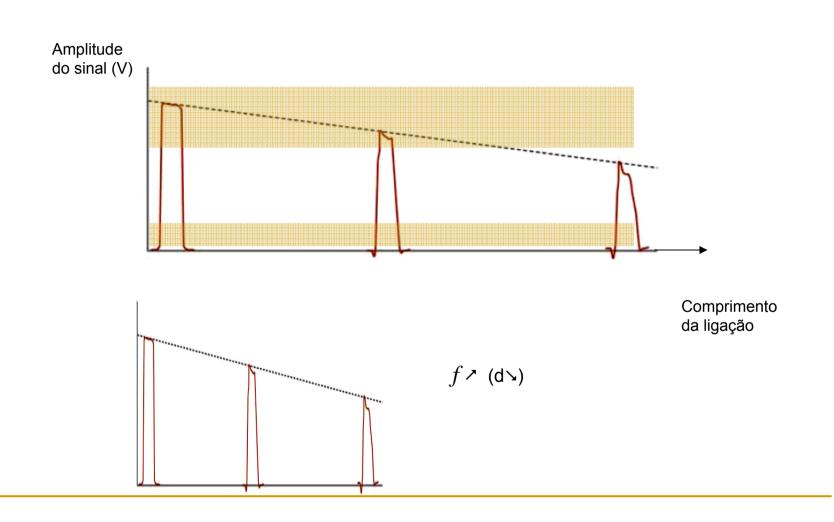

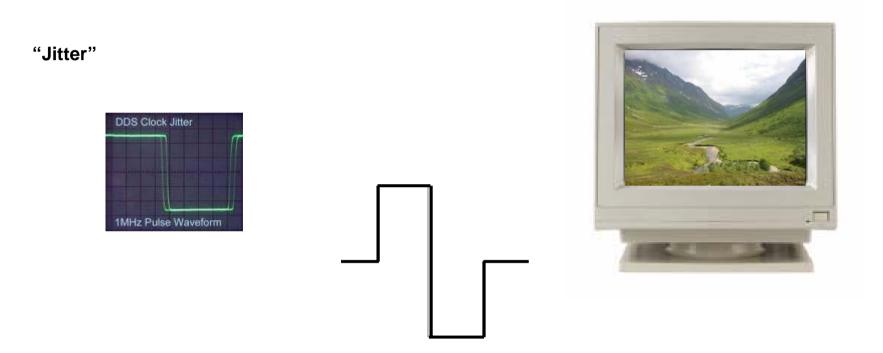

At the Digital Out of a \$100 CD-player we have the same 1's and 0's as we do in the \$30,000 player. The only difference is in the Jitter content.

The presence of Jitter means that the data (the 1's and the 0's) is not perfectly time-aligned, but is transmitted either slightly earlier or later than it should be in the ideal case

### Transmissão de sinais

Tipo	Velocidade	Distância
RS-232	< 20 kbps	< 15 m
RS-485	< 10 Mbps	< 600 m
IEEE-488	< 1Mbps	< 4 m
4-20 mA	< 19,2 kbps	< 610 m

Regra heurística:

Data rate [bits/s] x Comprimento [m]  $\leq 10^8$  50 m  $\Rightarrow f \leq 20$  MHz


(c/ par trançado de qualidade standard)
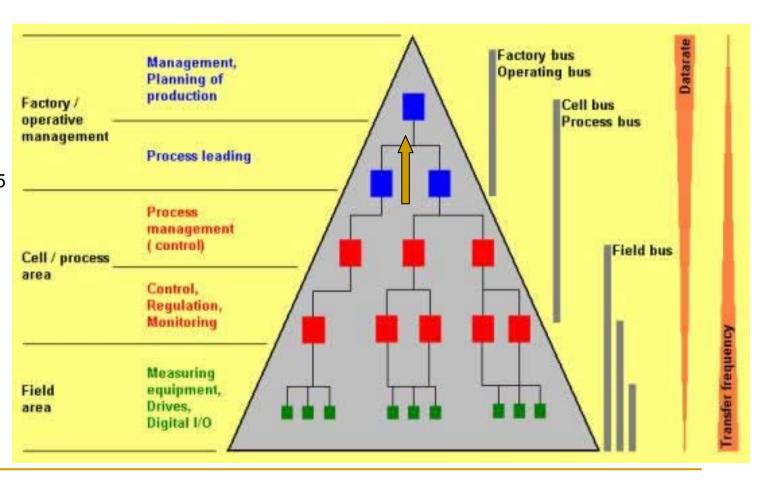
### Transmissão de sinais

Outras formas de comunicação de dados: "Redes Industriais" (3ºA/2ºS)



- •RS-232
- •RS-485
- Current Loop
- •RS-485
- Fiber Optics
- Modbus
- Data Highway + /DH485
- •HART
- •ASI Bus
- DeviceNet
- Profibus PA/DP/FMS
- Foundation Fieldbus
- Industrial Ethernet
- •TCP/IP
- Radio and Wireless



### PXI (PCI eXtensions for Instrumentation)


- Projetado para aplicações de medição e automação que necessitam de alto desempenho e robustez para suportar ambiente de chão de fábricas.
- PXI combina as características elétricas do barramento PCI com um modulo robusto (padrão Eurocard), adicionando barramentos de sincronização especializados, e softwares de controle.
- Permite a adição e configuração de placas modulares diversas.

Simplified integration, configuration and maintenance through modular instrumentation

Flexibility delivered through a user-defined, modular platform


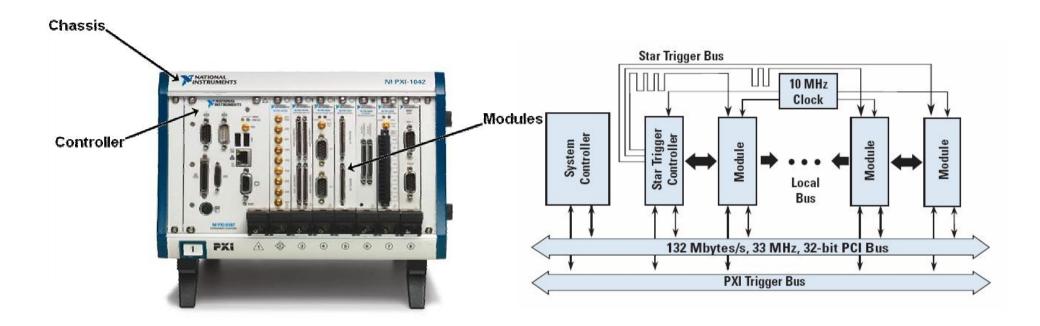
### PXI (PCI eXtensions for Instrumentation)



 Os sistemas PXI são compostos de três componentes básicos: chassis, controlador e módulos periféricos.